浙江大学实验报告

课程名称:	信号分析与处理	指导老师:	杨欢 季瑞松	成绩:	
实验名称:	幅度调制与解调	实验类型:	基础规范型	同组学生姓名:	无

一、实验目的和要求

- 1、了解幅度调制的原理及常用方法;
- 2、了解解调的原理及常用方法。

二、实验内容和原理

1、 调制与解调的作用

调制指,用调制信号控制载波信号的某个参数,使其与调制信号的变化规律成线性关系,实现频率提升。解调指在接收端中恢复出调制信号的过程,最简单的调制方式为调幅(Amplitude Modulation,AM)。调幅指,用低频调制信号去控制高频载波信号的幅度,使高频载波信号的振幅按调制信号变化。调制与解调常用于实现信号的远距离通信,是一项实用性极强的技术。

2、正弦波幅度调制与相干解调原理

最常见的调制方式有调幅(Amplitude Modulation,AM)调制,我们记输入信号(调制信号)为s(t),载波信号为 $x(t) = cosw_0t$,则经过 AM 调制后的输出信号为 $y(t) = s(t) \times x(t) = s(t) \times cosw_0t$ 。

对于 AM 常见的解调方式有: 相干解调(同步解调)与非相关解调(检波)。

相干解调方式:将调制后的信号y(t)与载波频率相干(同频同相)的参考信号相乘,即 $V(t) = y(t) \times cosw_0t$ 。然后将该输出通过低通滤波装置进行处理,滤除高频分量,得到原始信号s(t)。

非相干解调方式:调制后的信号y(t)与载波频率相干(同频同相)的参考信号相加,即 $y'(t) = y(t) + Acosw_0t$ 。然后将该输出通过包络检波器进行处理,实现对载波信号的包络线模拟,得到原始信号。

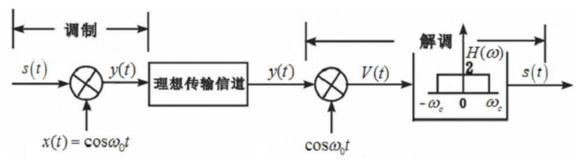


图 1 正弦波幅度调制与相干解调原理图

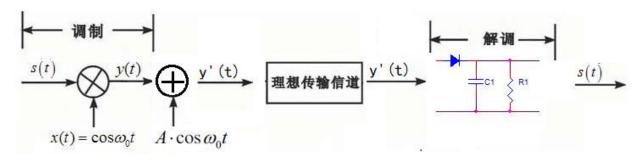



图 2 正弦波幅度调制与非相干解调原理图

3、包络检波器工作原理

包络检波器电路如右图所示:

二极管的通断与否导致电阻 R 上充电放电过程的电压发生变化,形成对载波信号的包络线模拟,即原始信号。

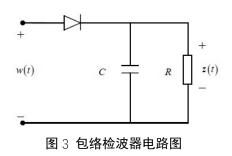作用:从调幅波中取出低频原始信号,首先用二极管的伏安特性 进行频率变换,接着用低通滤波电路实现平滑滤波。



三、主要仪器设备

- 1、PC 机以及 NI myDAQ 便携式数据采集设备各一套;
- 2、实验板

四、操作方法和实验步骤

1、AM 调制与相关解调

连接电路,设置 myDAQ 采样率为 200kHz,持续时间为 500ms,设置调制信号为正弦波,频率为 16hz,幅度为 0.25V。载波信号为余弦,频率为 1.6kHz,幅度为 0.5V。将两信号相乘得到已调信号 y(t)。从 AM 中提取相干载波信号,将该载波信号乘上已调信号 y(t),得到 v(t),保存待用。将 v(t)输出值 MyDAQ 的 AO1 通道,即将 v(t)送入低通滤波器,用 MyDAQ 示波器的 AI1 通道观察 s'(t)(解调的结果),并记录波形;改变载波频率,测试载波频率接近 117Hz 时的恢复波形。

2、AM 调制和非相关解调

- (1) 对于已调信号 y(t)加载波信号 $Acosw_0t$,得到y'(t)。
- (2) 将y'(t)通过 myDAQ 的 AOO 输出至包络检波器输入,得到s'(t),将s'(t)接至 myDAQ 的 AIO 输入端利用示波器读取包络检波器输出波形,并记录。
 - (3) 设置不同的 A 值, 比较恢复效果。

五、实验结果与分析

实验结果记录:

1、负载信号为 1.6kHz、117Hz 时,相关解调结果如下图所示:



图 4 载波信号 1.6kHz 时解调信号




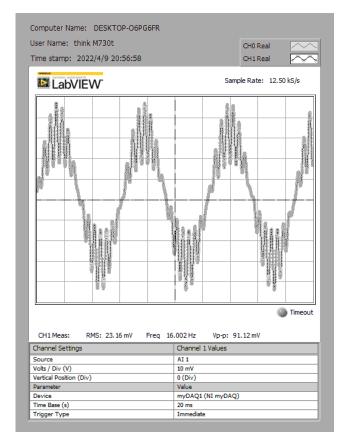


图 5 和图 6 载波信号 117Hz 时解调信号

2、A 取值为 0.25、0.5、0.05 时,非相关解调结果如下图所示:

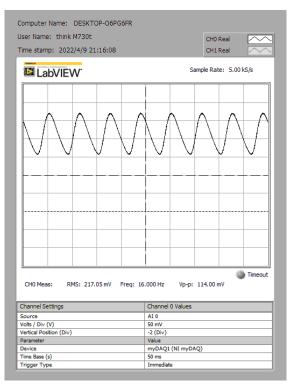


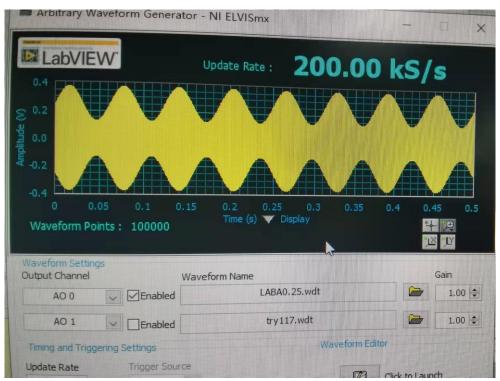


图 7 和图 8 A=0.25 时解调信号

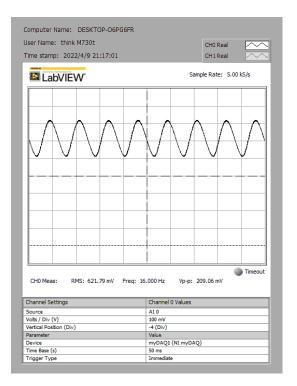

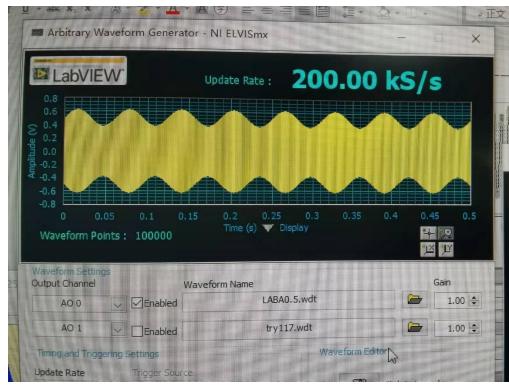


图 9 和图 10 A=0.5 时解调信号

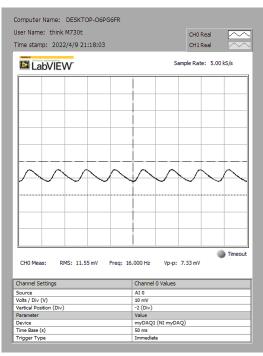




图 11 和图 12 A=0.05 时解调信号

实验结果分析:

1、解释幅度调制的原理

频率的提升是远距离通信中的关键,我们可以通过 AM 调制来提升信号频率。若输入信号(调制信号)为s(t),载波信号为 $x(t)=cosw_0t$,则有调制输出信号为 $y(t)=s(t)\times x(t)=s(t)\times cosw_0t$ 。若对原信号s(t)进行傅里叶变化得到F(w),则对调制后信号 $y(t)=s(t)\times cosw_0t$ 进行傅里叶变化得到 $\frac{1}{2}[F(w-w_0)+F(w+w_0)]$,发现原本频率为w的信号,变成了频率为 $w-w_0$ 和 $w+w_0$ 的两部分信号,成功达成提高频率的目的。

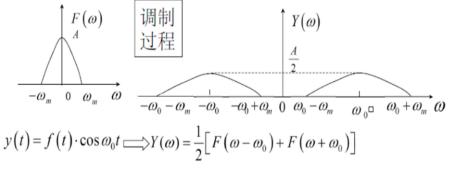


图 13 调制产生新频率分量

2、比较相关 AM 解调和非相干 AM 解调的差别及他们的性能差异

相干解调也称作同步解调,适用于所有线性调制信号的解调。相干解调必须要恢复出一个与调制载波信号严格同步的相干载波,利用这个相干载波与调制信号的作用,得到最初的输入信号(调制信号)。其优点为可以解调所有线性调制信号,缺点为必须要有与调制相干载波相同的相干载波。

非相干解调也称作包络检波,指直接从调制过的信号幅度中恢复出原信号s(t),在非相干解调中不要相干载波信号。AM信号的非相干解调一般通过包络检波器实现:二极管的通断,导致电阻 R 上充电放电过程的电压变化,形成对载波信号的包络线模拟,即解调信号,作用是可以从调幅波中取出低频原始信号,首先用二极管的伏安特性进行频率变换,接着用低通滤波电路实现平滑滤波;当非相干检波解调时附加的正弦信号幅度大于二极管导通压降时,基本可以恢复得到原信号,优点是不需要相干载波,缺点是恢复原信号时,若附加正弦信号幅值较小,恢复得到的原信号会失真。

六、讨论、心得

装

订

线

本次实验的内容在理论课程中涉及较少,在通过理解消化实验课上老师讲解的理论知识,学会了一种信号调制的方法与两种解调的方法,明白了信号在远距离传输中,频率提升十分重要的道理。